

# S3 Operaciones Lógicas

Lenin G. Falconí

2024-10-26

# Outline

- 1 Operaciones Lógicas e Instrucciones del Computador
- 2 Lenguaje de Transferencia de Registros
- 3 Lógica Digital
- 4 Algebra de Boole
- 5 Circuitos Combinacionales
- 6 Expresión de Funciones Booleanas en Min-Terms(SOP) y Max-Terms(POS)
- 7 Circuitos Secuenciales



# Programa:


- Secuencia de pasos para resolver un problema
- Cada paso ejecuta una operación aritmética o lógica
- Cada operación requiere de un diferente conjunto de señales de control
- Cada operación tiene un código único e.g. ADD, MOVE

- sistema integrado de dispositivos electrónicos que interactúa con el entorno a través de dispositivos periféricos o líneas de comunicación y que procesa información.
- La integración de distintos componentes o subsistemas de manera jerárquica. Este conjunto de sistemas busca realizar las siguientes funciones básicas:
  - Procesamiento de Datos
  - Almacenamiento de Datos
  - Transferencia de Datos
  - Control

La *estructura* estudia cómo están interrelacionados los diferentes componentes del computador. Mientras que el *funcionamiento* estudia la operación de cada componente individual como parte de la estructura.
 
# Estructura Superior del Computador

- El computador interacciona con el medio a través de periféricos o líneas de comunicación.
- CPU: control del funcionamiento del computador y procesamiento.
- Memoria Principal: almacena datos
- I/O: transferencia de datos entre el computador y el entorno externo.
- Sistemas de Interconexión: son los buses de comunicación



# CPU

Se encarga del control del funcionamiento del computador y del procesamiento.

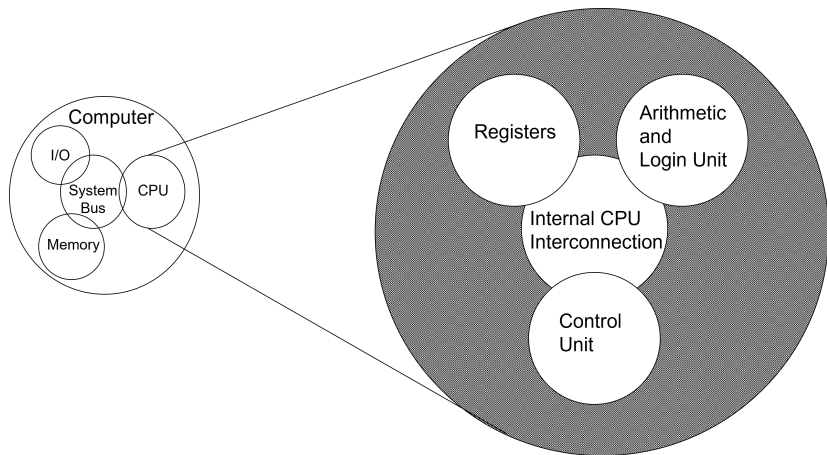


Figure: CPU

# Unidad de Control

Conformada por los distintos circuitos digitales, registros, decodificadores y memorias necesarios para el funcionamiento del computador.


 


Figure: Unidad de Control

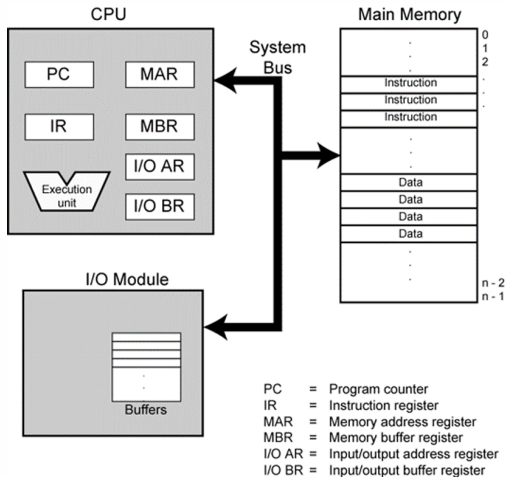


# Componentes del Computador


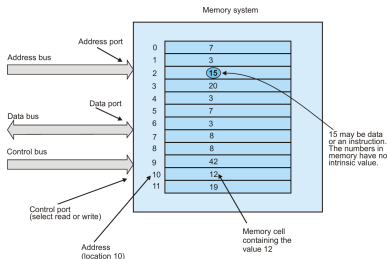
# Concepto de Memoria


- Puede ser de escritura o lectura dependiendo de una señal de control
- Las distintas operaciones y datos con los que trabaja el computador son mapeados con direcciones de memoria en donde sus valores se encuentran almacenados.
- Se puede pensar como una lista o tabla de elementos almacenados.



# Computadores Multi Núcleo I

- **Computador Multi núcleo:** aquel que tiene múltiples procesadores en un sólo chip
- **Núcleo:** cada unidad de procesamiento que incluye su unidad de control, ALU, registros, y cache.
- **Procesador:** dispositivo de silicón que contiene uno o más núcleos.
- **Memoria Cache:** Memoria más rápida y pequeña que la memoria principal cuyo objetivo principal es **acelerar el acceso a la memoria**. Se conforma en varias capas:  $L_1$ ,  $L_2$ , etc según su cercanía al núcleo.
- **Motherboard:** placa principal de circuito impreso en una computadora. Las placas más pequeñas que se conectan a las ranuras de la placa principal se llaman **tarjetas de expansión**.
- **Printed Circuit (PCB):** placa rígida y plana que sostiene e interconecta chips y otros componentes electrónicos. Típicamente de 2 a 10 capas

# Computadores Mult Núcleo

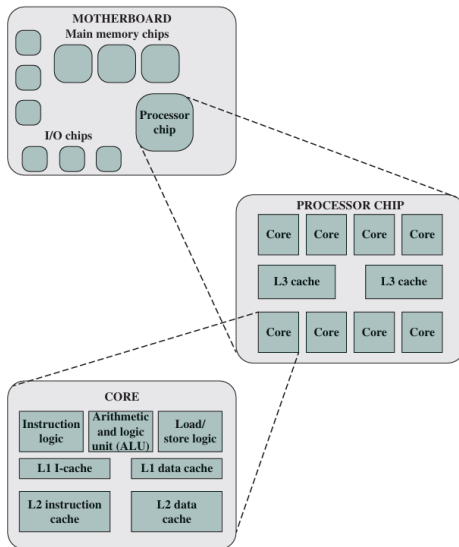

# Componentes del Núcleo

- **Instruction Logic (IL)**: ejecuta tareas relacionadas con la captación y decodificación de instrucciones.
- **ALU**: realiza las operaciones indicadas por la instrucción.
- **Load/store logic**: administra la transferencia de datos hacia y desde la memoria principal a través de la **cache**.

# Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL) I

- Permite definir de manera sencilla las operaciones en el computador
  - No es un lenguaje ensamblador
  - No es un lenguaje de Programación
  - Es una notación
  - Distingue entre las *localidades* de memoria y su *contenido*
  - Se usa [ ] para indicar el contenido de una ubicación de memoria
  - El símbolo  $\leftarrow$  se usa para indicar *transferencia de datos*
- 1 Suponga una pequeña memoria que tenga 4 bits para el bus de dirección ¿cuántas localidades puede almacenar?
  - 2 Estructure la tabla de memoria suponiendo que el contenido de la memoria será de máximo 8 bits.

Si las direcciones son de 4 bits, se puede almacenar hasta  $2^{n=4} = 16$  localidades.

direcc				dato							
0	0	0	0								
0	0	0	1								
0	0	1	0								
.	.	.	.								
.	.	.	.								
1	1	1	1								

En Hexadecimal tendríamos localidades desde la 0x0 hasta la 0xF

# Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL) I

- $[0x0F] \leftarrow [0x0F] + 1$ : el contenido de la localidad de memoria  $0x0F$  se incrementa en 1 y se almacena en la misma localidad
- El símbolo  $=$  se usa alternativamente para expresar transferencia

Considere las siguientes operaciones:

- 1  $[0x14] = 5$ : el contenido de la dirección de memoria  $0x14$  es 5
- 2  $[0x14] \leftarrow 6$ : el valor o literal 6 se carga en  $0x14$
- 3  $[0x14] \leftarrow [6]$ : el contenido de la dirección  $0x06$  se carga en  $0x14$
- 4  $[0x0C] \leftarrow [0x03] + 3$ : el contenido de la dirección  $0x03$  se suma con el valor 3 y el resultado se carga en  $0x0C$
- 5  $[0x13] \leftarrow [0x07] + [0x08]$ : la suma de los contenidos de las localidades de memoria 7 y 8 se colocan en la dirección 19 ( $19_{10}=13_{16}$ )
- 6  $[0x04] \leftarrow [[0x02]]$ : **puntero** o **direccionamiento indirecto**. El valor a copiar en la localidad 4 es el contenido en la dirección definida por el contenido de la localidad 2.



# Ejercicio I

Considere la siguiente memoria abstracta.

Obtenga:  $X =$

$$3 + [0x04] + [1 + [0x03]] + [[0x0A]] + [[0x09] * 3]$$

Dirección	Dato
0x00	6
0x01	2
0x02	3
0x03	4
0x04	5
0x05	2
0x06	8
0x07	1
0x08	5
0x09	2
0x0A	1
0x0B	5

# Ejercicio - Solución I

Considere la siguiente memoria abstracta.

Obtenga:  $X =$

$$3 + [0x04] + [1 + [0x03]] + [[0x0A]] + [[0x09] * 3]$$


$$X = 3 + 5 + 2 + 2 + 8$$

Dirección	Dato
0x00	6
0x01	2
0x02	3
0x03	4
0x04	5
0x05	2
0x06	8
0x07	1
0x08	5
0x09	2
0x0A	1
0x0B	5

- Los materiales conductores tienen la característica de producir una corriente eléctrica en presencia de un campo eléctrico.
- El voltaje  $V$ , la corriente  $I$  y la resistencia  $R$  se relacionan con la Ley de Ohm  $V = IR$
- Un semiconductor es un material que exhibe las características tanto de un buen conductor como de un buen aislante. Esta característica se controla por una entrada de control.
- Un transistor es un semiconductor que opera como un switch digital. Cambia de alta a baja resistencia dependiendo del estado de una señal de entrada.

 
# Compuertas Lógicas

- Son arreglos de circuitos con transistores que permiten realizar operaciones lógicas
- Un transistor tiene un voltaje de switching de 0.7V.
- Con un  $V \geq 0.7$ , el transistor se activa y la resistencia entre colector y emisor se reduce, colocando la salida a un bajo voltaje.
- El comportamiento del circuito se puede expresar en una **tabla de verdad**




# Compuertas Lógicas

$input_1$	$input_2$	salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
 
# Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas I

- Utilizada para resolver problemas de diseño de circuitos de conmutación
- Las variables y las operaciones son lógicas
- 1 equivale a Verdadero
- 0 equivale a Falso
- Las operaciones lógicas AND, OR y NOT se denotan como:



# Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas II

- Es importante notar que las compuertas NAND y NOR son las respectivas negaciones de las compuertas AND y OR i.e.

$$A \text{ NAND } B = \neg(A \wedge B) = \overline{A \wedge B}$$

$$A \text{ NOR } B = \neg(A \vee B) = \overline{A \vee B}$$

- AND, OR y NOT son un conjunto funcionalmente completo.
- NAND y NOR pueden implementar cualquier circuito digital ya que las AND, OR y NOT se pueden implementar directamente sólo con compuertas NAND o NOR. Condición favorable para procesos de fabricación.

- Conjunto de compuertas lógicas interconectadas cuya salida, en un momento dado, es función únicamente de las entradas en ese instante.
- La relación puede ser expresada por *funciones booleanas* o por *tablas de verdad*.
- La ecuación booleana se puede simplificar con aplicación de las identidades o postulados básicos del álgebra booleana o por Mapas de Karnaugh
- Se pueden expresar como Suma de Productos (SOP) o productos de sumas (POS)
- El Teorema de Morgan permite hacer la conmutación de las dos representaciones.



# Representación de Min-Terms o Sumas de Productos (SOP)

Sea  $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$  la salida de un circuito lógico combinacional booleano que recibe como entradas  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , entonces:

- 1 Localizar los casos de la *Tabla de Verdad* donde la Función  $F = 1$
- 2 Para cada uno de los casos identificados escribir **el producto** de las entradas considerando que si la entrada en la tabla vale 1, se mantiene el símbolo. Si vale 0, se escribe el complemento.
- 3 Suma los productos obtenidos

# Representación de Max-Terms o Productos de Sumas (POS)

Sea  $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$  la salida de un circuito lógico combinacional booleano que recibe como entradas  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , entonces:

- 1 Localizar los casos de la *Tabla de Verdad* donde la Función  $F = 0$
- 2 Para cada uno de los casos identificados escribir **la suma** de las entradas considerando que si la entrada en la tabla vale 0, se mantiene el símbolo. Si vale 1, se escribe el complemento.
- 3 Sume los productos obtenidos

# Ejemplo de Representación como SOP I

Considera la Siguiete Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Los casos que interesan son: 000, 010, 011, y 110, porque  $F = 1$ .
- En consecuencia, existen 4 Sumas de Productos. En cada producto, si la variable está con 0 se complementa. Si está con 1 se deja:

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

- Una vez obtenida se debe reducir por medio de Mapa K. o postulados del álgebra booleana.

# Ejemplo de Representación como POS I

Considera la Siguiete Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Los casos que interesan son: 001, 100, 101, y 111, porque  $F = 0$
- En consecuencia, existen 4 Productos de Sumas. En cada producto, si la variable está con 1 se complementa. Si está con 0 se deja:

$$F = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

- Una vez obtenida se debe reducir por medio de Mapa K. o postulados del álgebra booleana.

La salida actual de estos circuitos depende de la entrada actual y de la historia pasada de las entradas. Estos circuitos usan una señal de reloj, generalmente. Ejemplos son:

- Biestables o latch SR
- Biestable D
- Registros
- Contadores

- 1 A partir de la tabla de verdad de la compuerta OR exclusiva de dos entradas obtenga la función booleana como SOP (min-términos).
- 2 Para el ejercicio anterior obtenga la representación en POS (max-términos).
- 3 ¿Puede representar el circuito sólo con compuertas NAND?
- 4 Simplificar  $F = ACD + \bar{A}BCD$ . Resp:  $CD(A + B)$
- 5 Simplificar  $F = ABC + A\bar{B}\bar{A}\bar{C}$  R:  $A(\bar{B} + C)$
- 6 A partir de la Tabla 1 de verdad obtener la representación en SOP.
- 7 Usando Mapas de Karnaugh obtenga la simplificación del circuito de la Tabla 1

Table: Ejercicio de tres variables

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0